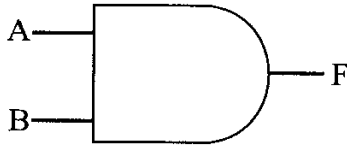
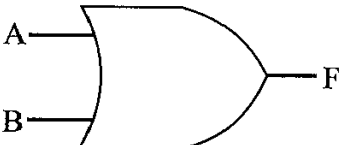
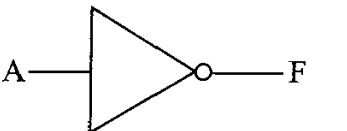
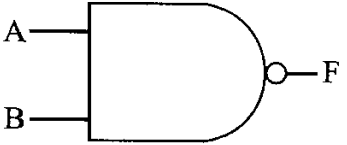
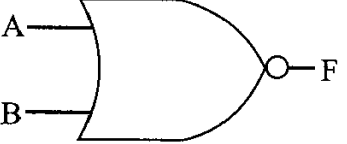


Nazwa	Symbol graficzny	Funkcja algebraiczna	Tablica prawdy															
AND		$F = A \cdot B$ lub $F = AB$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	F																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR		$F = A + B$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	F																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
NOT		$F = \overline{A}$ lub $F = A'$	<table><tr><th>A</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	F	0	1	1	0									
A	F																	
0	1																	
1	0																	
NAND		$F = (\overline{AB})$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	F																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NOR		$F = (\overline{A + B})$	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A	B	F																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																

RYSUNEK A.1. Podstawowe bramki logiczne


 



TABELA A.7. Tablica prawdy multipleksera 4 do 1

S2	S1	F
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

 
RYSUNEK A.12. Reprezentacja multipleksera 4 do 1




RYSUNEK A.13. Realizacja multipleksa

 

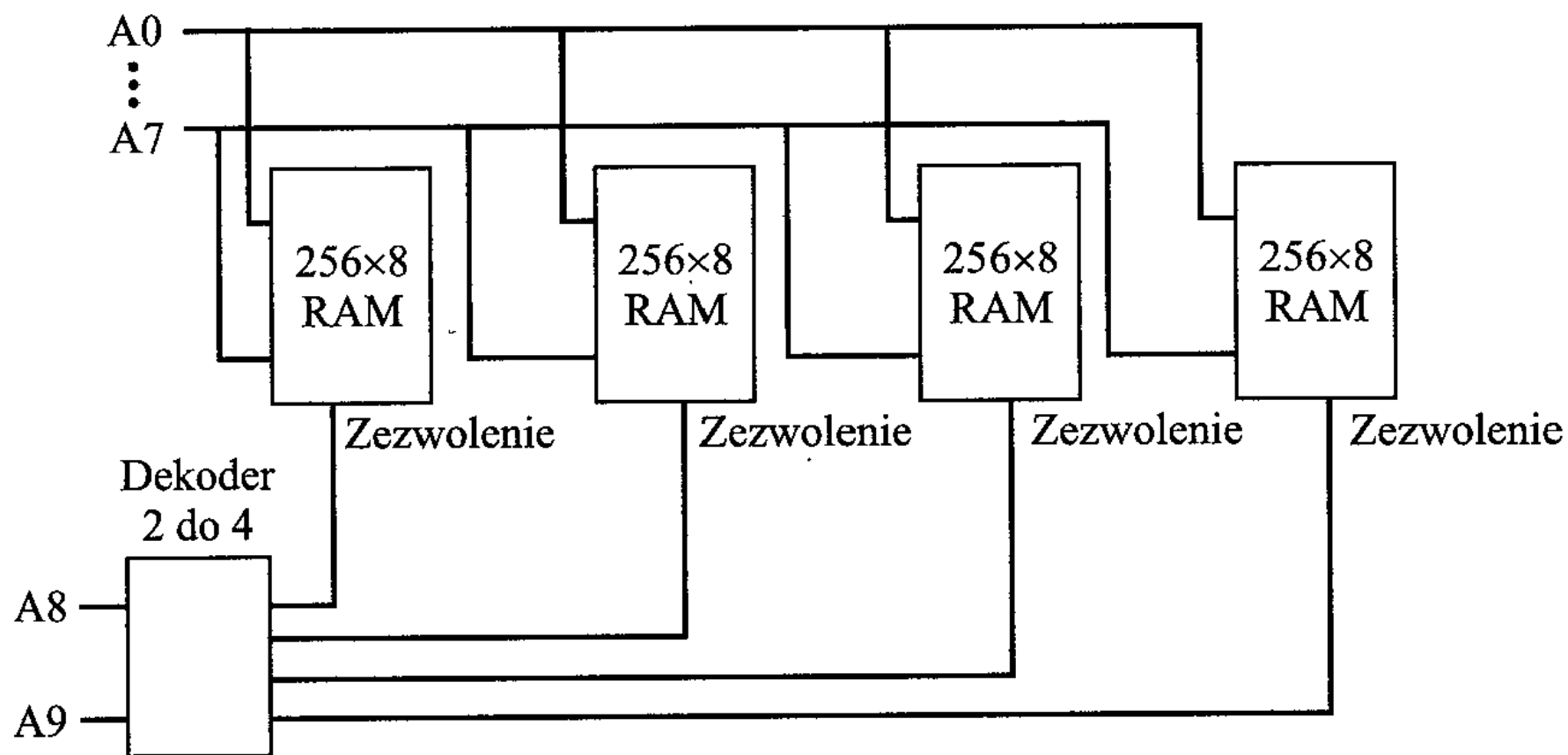
RYSUNEK A.15. Dekoder z trzema wejściami i $2^3 = 8$ wyjściami




RYSUNEK A.16. Dekodowanie adresu

 

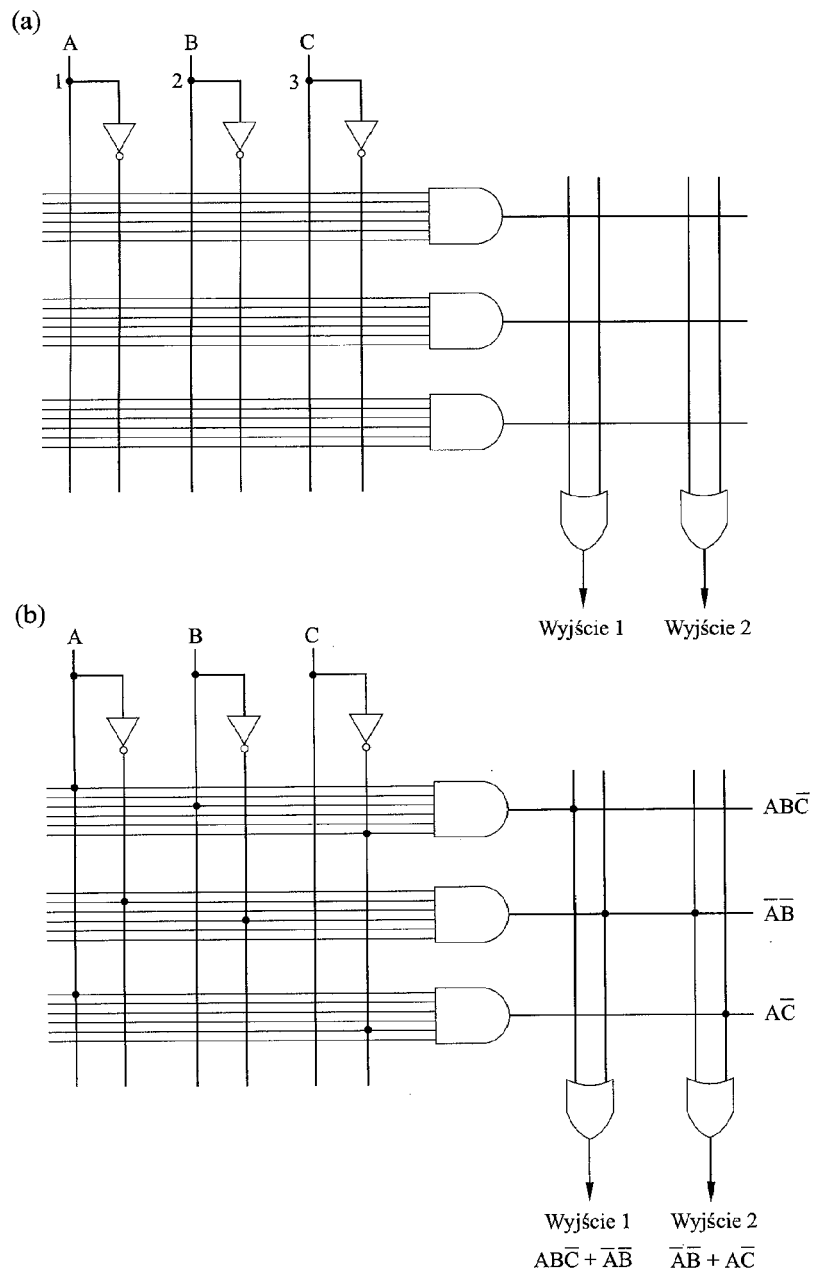RYSUNEK A.17. Realizacja demultipleksera za pomocą dekodera



 
RYСУNEK A.19. Przykład programowalnej tablicy logicznej: (a) PLA o 3 wejściach i 2 wyjściach; (b) schemat połączeń PLA o 3 wejściach i 2 wyjściach




RYSUNEK A.20. 64-bitowa pamięć ROM

TABELA A.9. Tablica prawdy dodawania binarnego


(a) Dodawanie pojedynczych bitów				(b) Dodawanie wraz z przeniesieniem					
A	B	Suma	Przeniesienie	C_{in}	A	B	Suma	C_{out}	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	1	1	0	0	0	1	1	0	
1	0	1	0	0	1	0	1	0	
1	1	0	1	0	1	1	0	1	
				1	0	0	1	0	
				1	0	1	0	1	
				1	1	0	0	1	
				1	1	1	1	1	

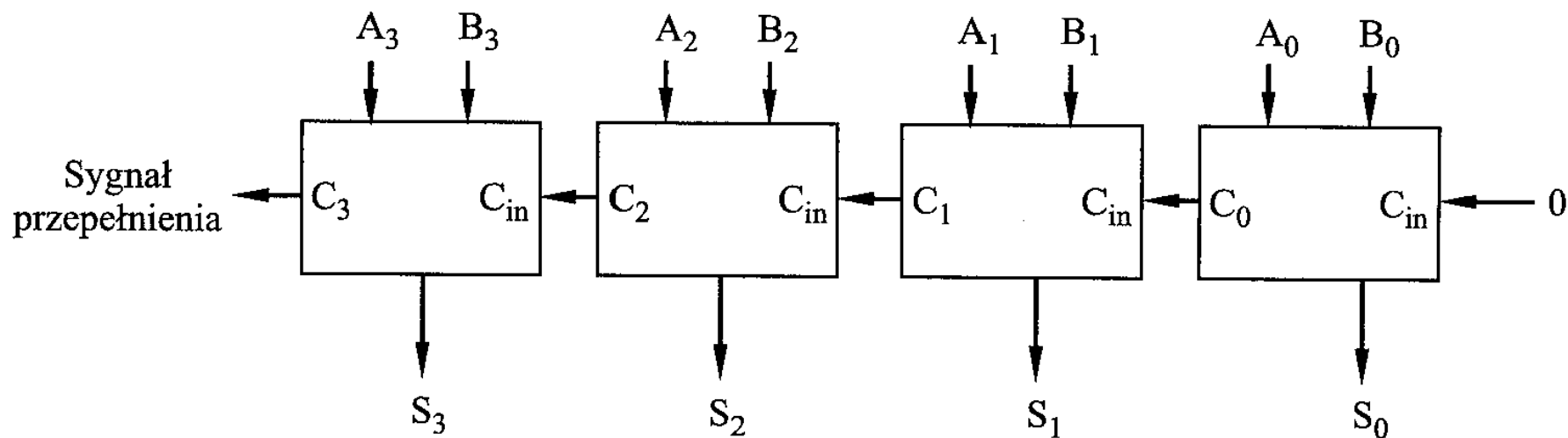


RYSUNEK A.21. Sumator 4-bitowy

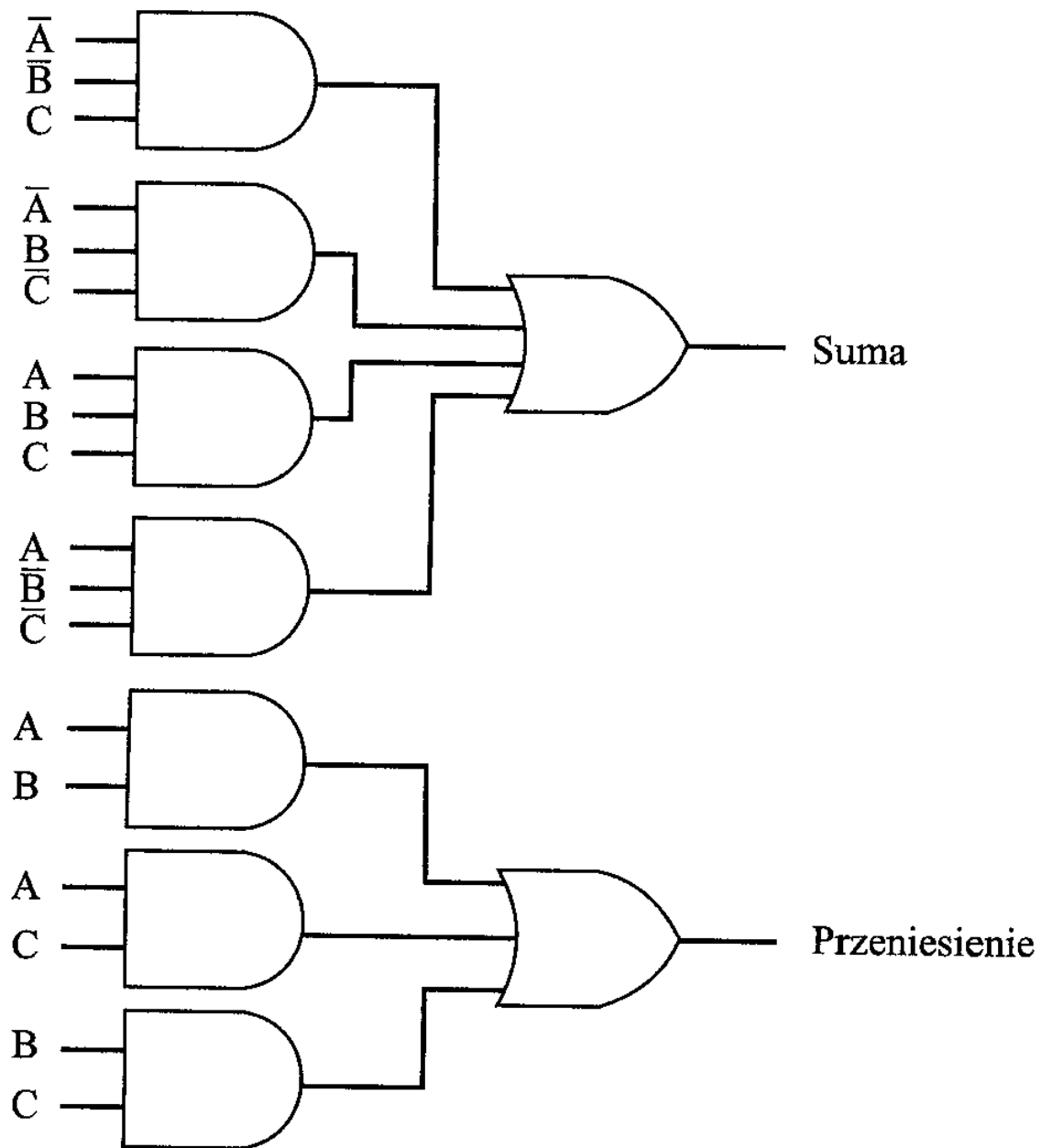

RYSUNEK A.22. Realizacja sumatora

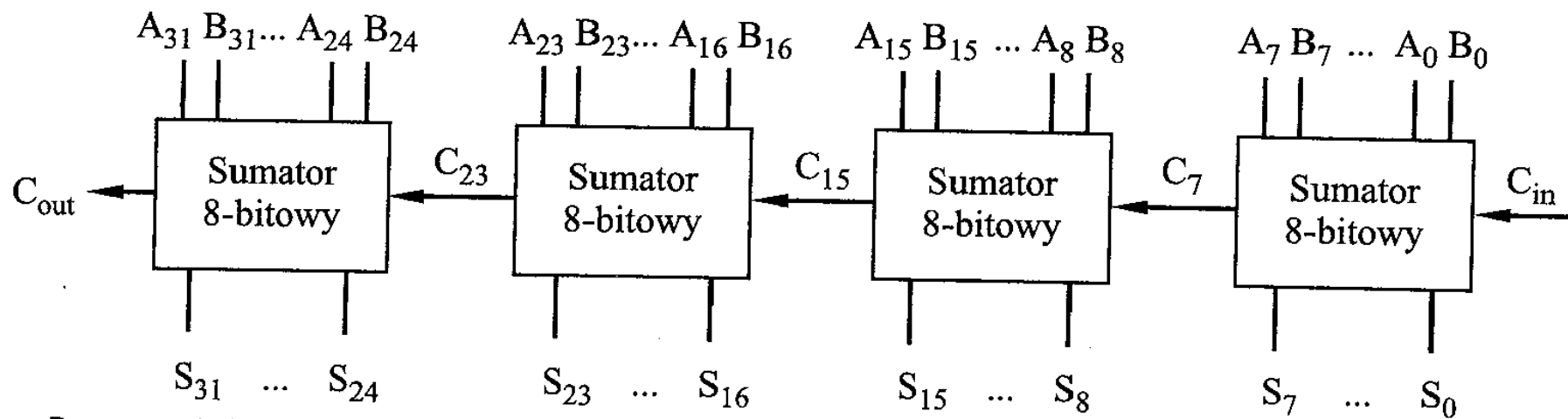

 RYSUNEK A.23. Budowanie sumatora 32-bitowego za pomocą sumatorów 8-bitowych




RYSUNEK A.24. Przerzutnik S-R typu zatrzask zrealizowany za pomocą bramek NOR

TABELA A.10. Przerzutnik S-R


(a) Tablica własności			(b) Uproszczona tablica własności		
Bieżące wejścia	Stan bieżący	Stan następny	S	R	Q_{n+1}
SR	Q_n	Q_{n+1}	0	0	Q_n
00	0	0	0	1	0
00	1	1	1	0	1
01	0	0	1	1	—
01	1	0			
10	0	1			
10	1	1			
11	0	—			
11	1	—			

(c) Odpowiedź na szereg sygnałów wejściowych										
t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
S	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
R	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Q_{n+1}	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1

 


RYSUNEK A.26. Synchronizowany przerzutnik S-R




D	Q_{n+1}
0	0
1	1

 


RYSUNEK A.27. Przerzutnik D

 

RYSUNEK A.28. Przerzutnik J-K

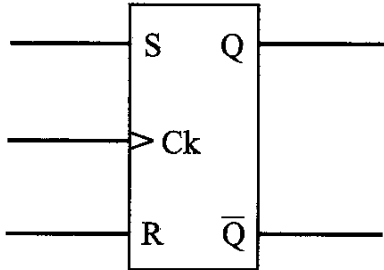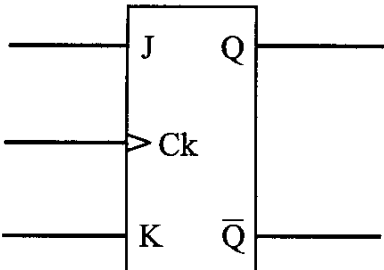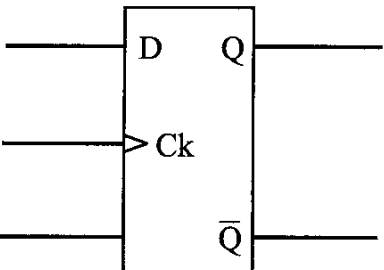Nazwa	Symbol graficzny	Tablica stanów															
S-R		<table><tr><th>S</th><th>R</th><th>Q_{n+1}</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Q_n</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>-</td></tr></table>	S	R	Q_{n+1}	0	0	Q_n	0	1	0	1	0	1	1	1	-
S	R	Q_{n+1}															
0	0	Q_n															
0	1	0															
1	0	1															
1	1	-															
J-K		<table><tr><th>J</th><th>K</th><th>Q_{n+1}</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>Q_n</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>$\overline{Q_n}$</td></tr></table>	J	K	Q_{n+1}	0	0	Q_n	0	1	0	1	0	1	1	1	$\overline{Q_n}$
J	K	Q_{n+1}															
0	0	Q_n															
0	1	0															
1	0	1															
1	1	$\overline{Q_n}$															
D		<table><tr><th>D</th><th>Q_{n+1}</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table>	D	Q_{n+1}	0	0	1	1									
D	Q_{n+1}																
0	0																
1	1																

RYSUNEK A.29. Podstawowe przerzutniki

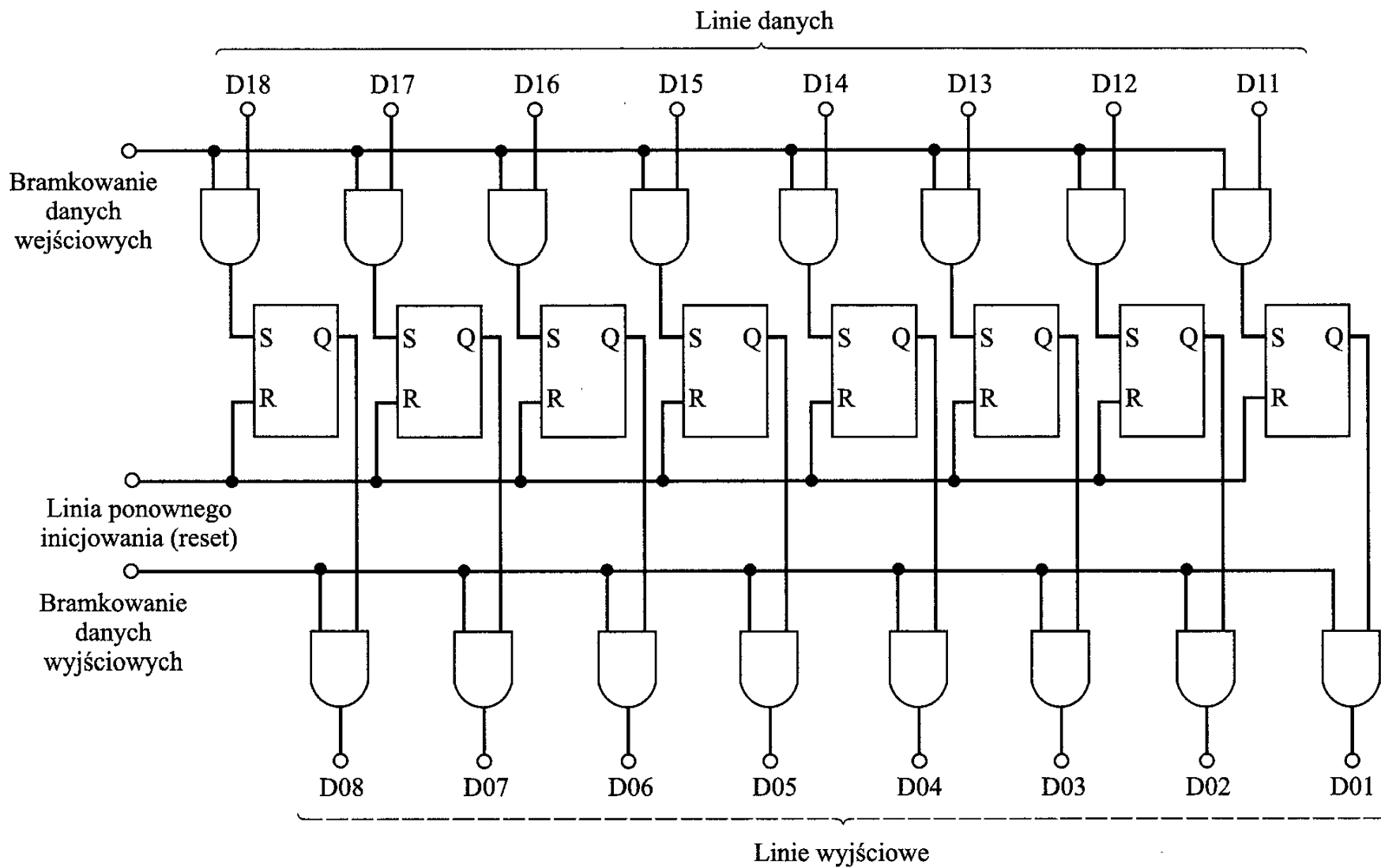

RYSUNEK A.30. 8-bitowy rejestr równoległy